
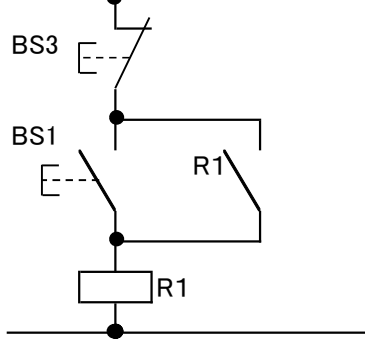


左側のリレー回路図のタイムチャートを完成させなさい。



作成例 (自己保持回路)

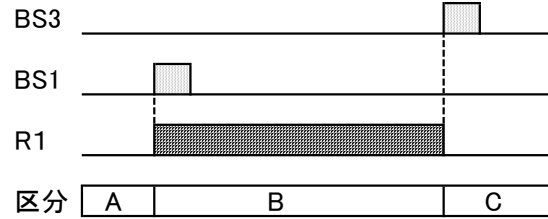



タイムチャート



問題(1)

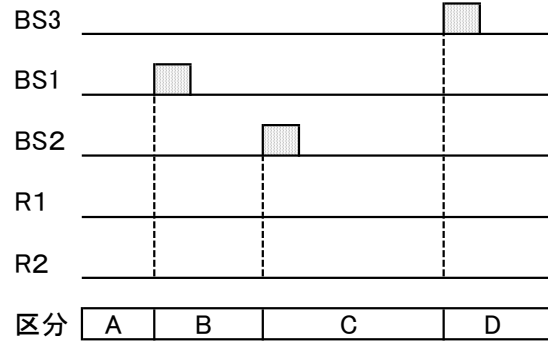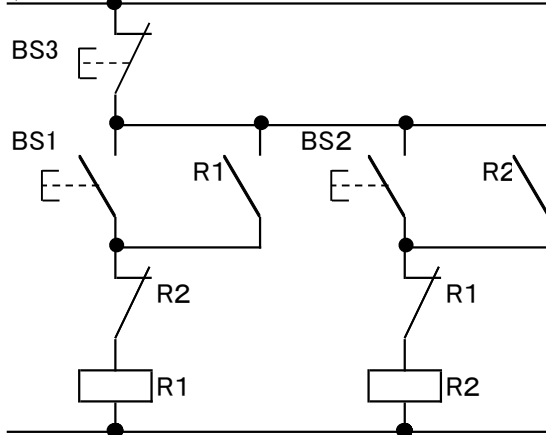

問題(2)

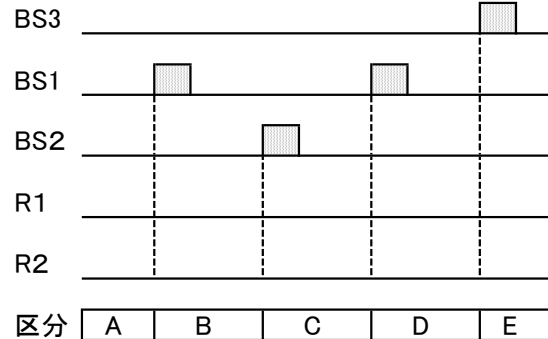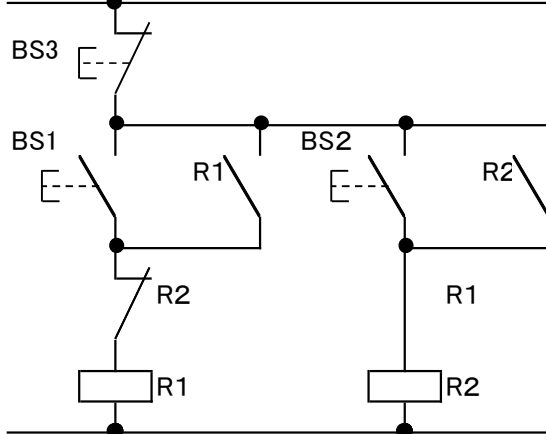

問題(3)

